

6. Logical Operations


21 September 2023 09:42

LOGICAL OPERATIONS

• OR GATE

A	B	Y
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1

Binary levels from voltage	
1	→ 4-5V (say)
0	→ 0-1V

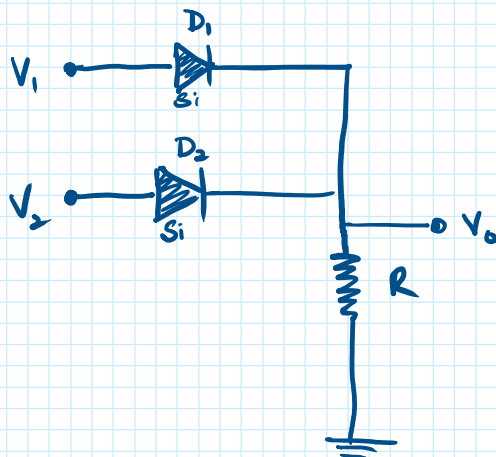


V_1	V_2	V_0
0V [0]	0V [0]	0V [0]
0V [0]	5V [1]	4.3V [1]
5V [1]	0V [0]	4.3V [1]
5V [1]	5V [1]	4.3V [1]

equivalent logic levels

• AND GATE

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

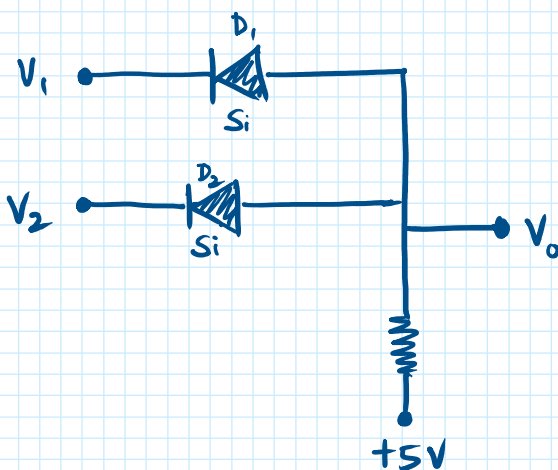

V_1	V_2	V_0
0V [0]	0V [0]	0.7V [0]
0V [0]	5V [1]	0.7V [0]
5V [1]	0V [0]	0.7V [0]
5V [1]	5V [1]	5V [1]

TRANSISTORS

EDA tools :
to check analysis
of circuits
LTspice